


34.

$$D_A = \bar{X}A + XY$$

$$D_B = \bar{X}A + XB$$

$$Z = A\bar{B}$$

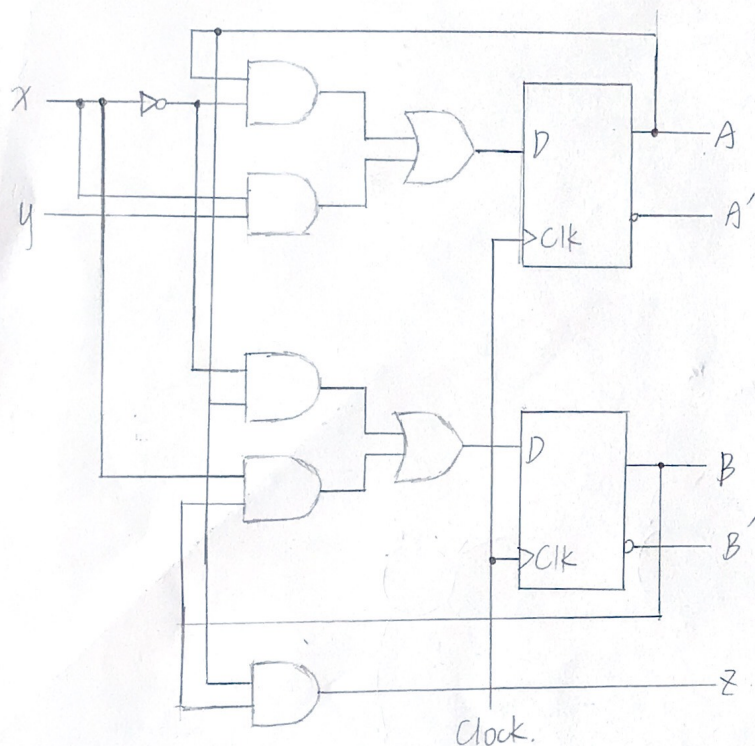(a) Draw the logic diagram of the circuit.



(c) Complete the transition/state table of the circuit.

Present state		Input		Next State		Output
A	B	X	Y	A ⁺	B ⁺	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0

(b) Derive the next state equation.


$$(Q^+ = D)$$

$$A(t+1) = D_A = \bar{X}A + XY$$

$$B(t+1) = D_B = \bar{X}A + XB$$

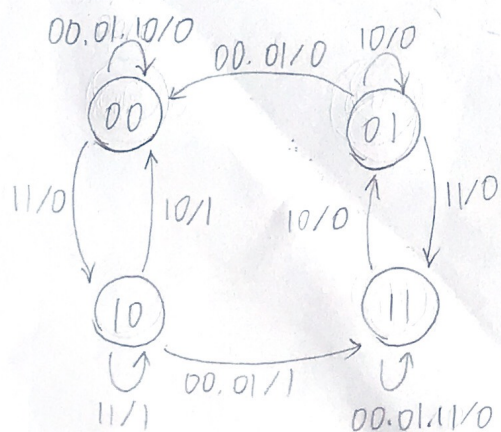(d) Draw the state diagram.

State \textcircled{AB} Input/Output $\xrightarrow{XY/Z}$



(e)

Cycle	0	1	2	3	4	5	6	7
xy	01	11	11	00	00	01	11	10
AB	00	00	10	10	11	01	00	10
Z	0	0	1	1	0	0	0	1

35.

(a) Derive the memory Input equation and the output equation.

$$J_A = X'B$$

$$K_A = XB$$

$$J_B = X$$

$$K_B = (X \oplus A)' = XA' + X'A'$$

$$Z = X'B$$

(b) Derive the next state equation

$$Q^+ = JQ' + KQ$$

$$A^+ = JAA' + KA'A = X'A'B + (X+B')A$$

$$= X'A'B + X'A + AB' = X'B + AB'$$


$$B^+ = JB'B' + KB'B = XB' + (XA' + X'A)B$$

$$= XB' + XBA' + X'BA = XA' + XB' + X'AB$$

(c).

Present State		Input		Next State		Output
A	B	X		A ⁺	B ⁺	Z
0	0	0		0	0	0
0	0	1		0	1	0
0	1	0		1	0	1
0	1	1		0	1	0
1	0	0		1	0	0
1	0	1		1	1	0
1	1	0		1	1	1
1	1	1		0	0	0

(d).

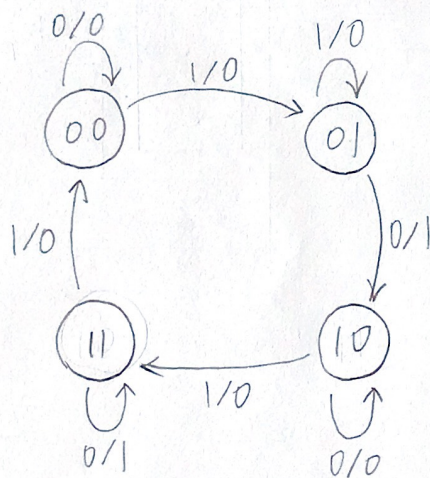

36.

$$(a) XOR + XOR = 2(ns) + 2(ns) = 4(ns)$$

$$(b) XOR + Inverter + Setup\ time = 2(ns) + 0.5(ns) + 1(ns) = 3.5(ns)$$

$$(c) Flip-flop^* 2(sync\ Seq\ Ckt) + XOR + XOR = 2(ns) + 2(ns) + 2(ns) = 6(ns)$$

$$(d) Flip-flop^* 2(sync\ Seq\ Ckt) + XOR + Setup\ time + Inverter = 2(ns) + 2(ns) + 1(ns) + 0.5(ns) = 5.5(ns)$$


$$(e) \max(4, 3.5, 6, 5.5) = 6(ns) = t_p$$

$$f = 1/t_p = \frac{1}{6} \approx 0.167\text{MHz} = 167\text{MHz}$$

(b)

Cycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Input	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	
State	A	A	C	D	D										
Output	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

(a)

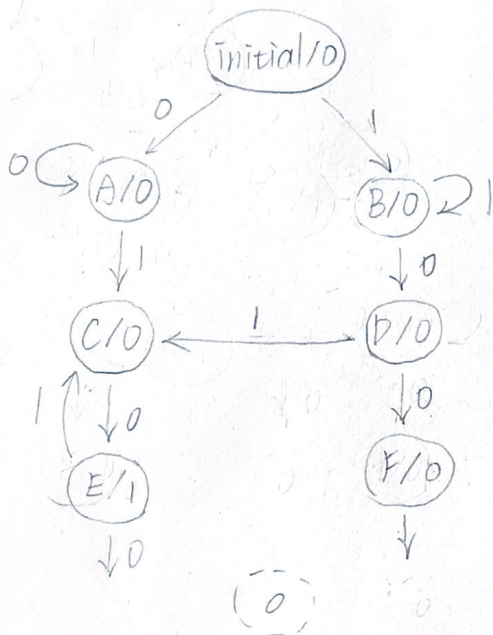

Initial

A=0

B=1

C=01

∴ 7 states.

D=10

E=010


F=100

(a)

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
S ₀	S ₁	S ₄	0	0
S ₁	S ₁	S ₂	0	0
S ₂	S ₁	S ₆	0	0
S ₃	S ₁	S ₃	0	0
S ₄	S ₅	S ₄	0	0
S ₅	S ₅	S ₂	0	0
S ₆	S ₅	S ₃	0	1

by row matching method can't find any equivalent states #

(b)

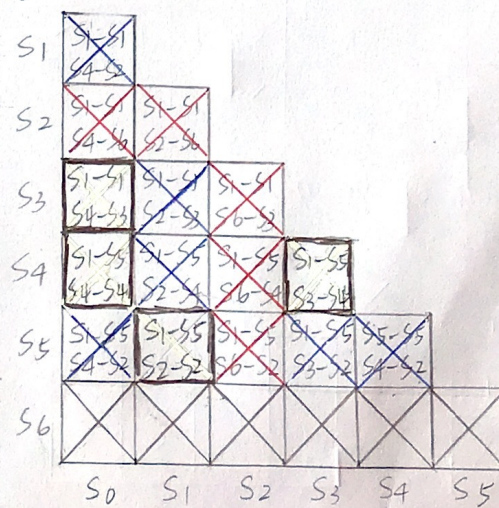

(0, 3, 4) (1, 5) #

40.

$$Q_A(t+1) = D_A(Q_A, Q_B, X) = \sum m(2, 3)$$

$$Q_B(t+1) = D_B(Q_A, Q_B, X) = \sum m(1, 4, 5)$$

$$Z(A, B, X) = \sum m(3, 4)$$

 $Q_A(t+1)$

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0			1	1
1		1	X	X

$$Q_A(t+1) = Q_B$$

 $Q_B(t+1)$

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0		1		
1	1	1	X	X

$$Q_B(t+1) = Q_B'X + Q_A$$

Z

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0			1	
1	1		X	X

$$Z = Q_BX + Q_AX'$$

* 11 - is Don't Care Condition.

$$D_A = Q_B$$

$$D_B = Q_A + Q_B'X$$

$$Z = Q_AX' + Q_BX, \#$$

41.

Present state		Input	Next state		Output	Excitation Table			
Q_A	Q_B		Q_A'	Q_B'		J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	0	1	X	X	1
0	1	1	1	0	1	1	X	X	1
1	0	0	0	1	1	X	1	1	X
1	0	1	0	1	0	X	1	1	X

* 11 - is Don't Care Condition.

J_A

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0			1	1
1			X	X

K_A

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	1	1	X	X

J_B

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0		1	X	X
1	1	1	X	X

K_B

Q_A \ Q_B X				
	00	01	11	10
0	X	X	1	1
1	X	X	X	X

$$J_A = Q_B$$

$$K_A = X \text{ (Don't Care)}$$

$$J_B = Q_A + X$$

$$K_B = X \text{ (Don't Care)} \#$$